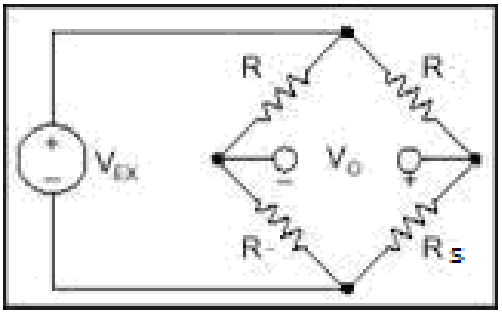
# Actividad Áulica Virtual

- Diseñar e implementar un circuito para amplificar la señal entregada por una celda de carga que se utilizará en una balanza de 10kg de peso máximo, mediante un Amplificador Operacional de Instrumentación.




Vexcitacion = 5V , R= R = R= 12 0hm; Rs (Sensor) = 12 Ohm + 0,01 Ohm

Determinar la tensión Vo suponiendo que 0.01 Ohm es la máxima variación utilizable en la celda de carga (máxima carga) y de 0 Ohm para cuando no hay carga. En base a esto dar una amplificación adecuada, para que luego sea introducida en un circuito acondicionador de señal que entregará dicha salida a la entrada ADC de un microcontrolador que trabaja entre 0 a 3V3.

Realizar un diagrama en bloques del sistema completo.