NOMBRE	LEGAJO	CURSO	HOJA N°
			1

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N° 2: AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

Objetivos:

- Diseñar los circuitos correspondientes para obtener en el orden indicado las señales diagramadas de manera sucesiva partiendo de la señal anterior.
- Tener especial cuidado en al ubicación de los offset de cada señal.
- Diseñar el circuito con una impedancia de entrada de 15Kohm.
- Establecer el nivel de CC de la señal 2 con una referencia de precisión con un buffer.
- Incluir en el informe:

1. Hoja de datos de los componentes utilizados.
2. Análisis breve de los parámetros que en ellas figuren (Tensión de Off set , RRMC, Slew rate .tiempo de crecimiento etc).
3. Circuito completo.
4. Pautas y cálculos para el diseño de cada etapa.
5. Determinar la impedancia de salida del sistema.
6. Observaciones sobre aspectos relevantes del funcionamiento. Conclusiones

